
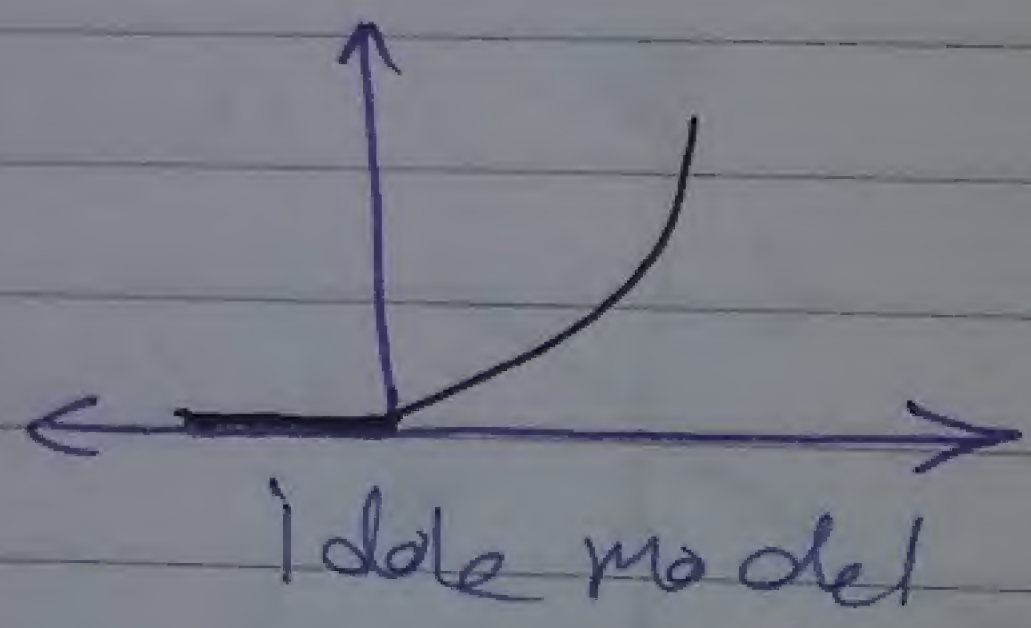
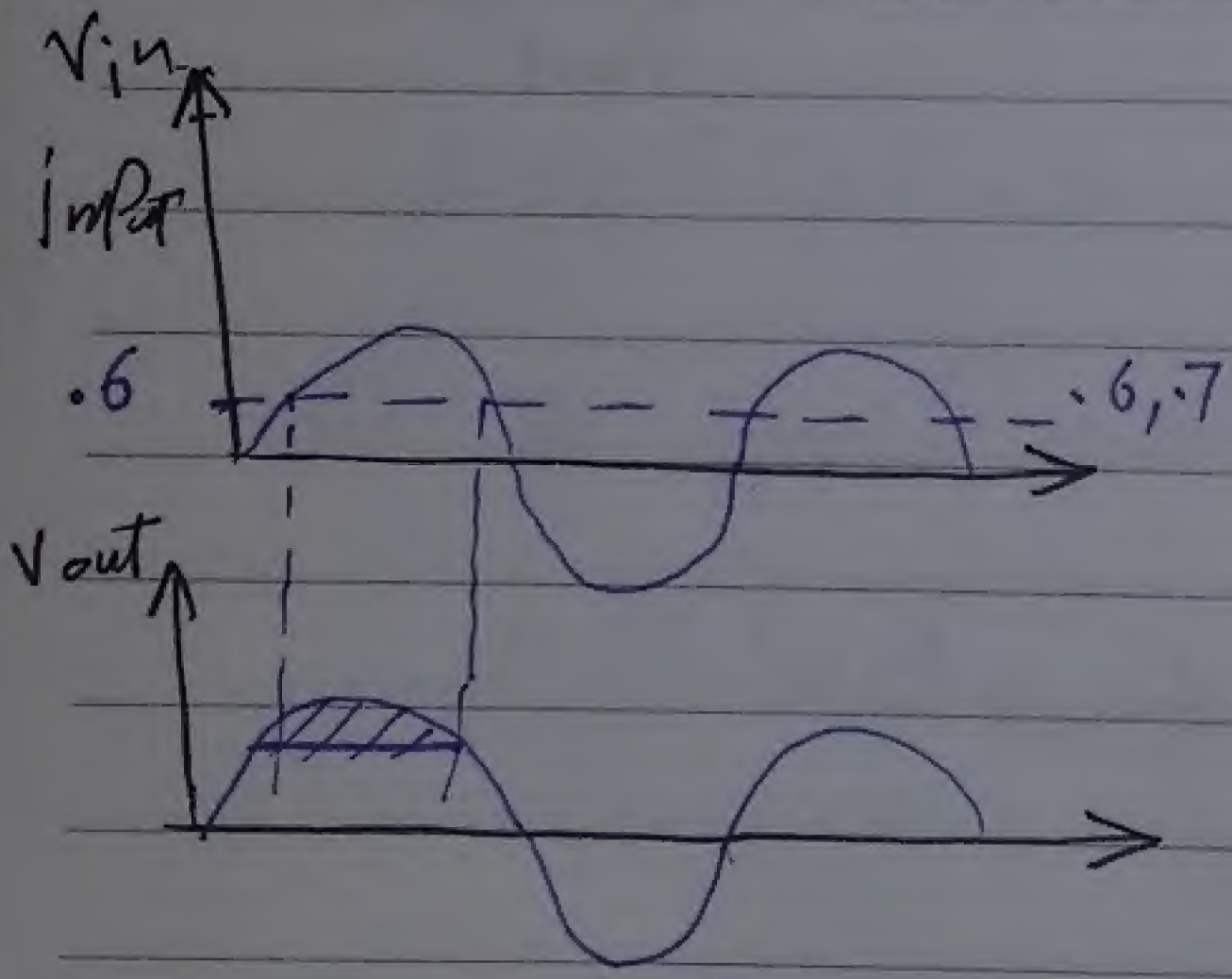
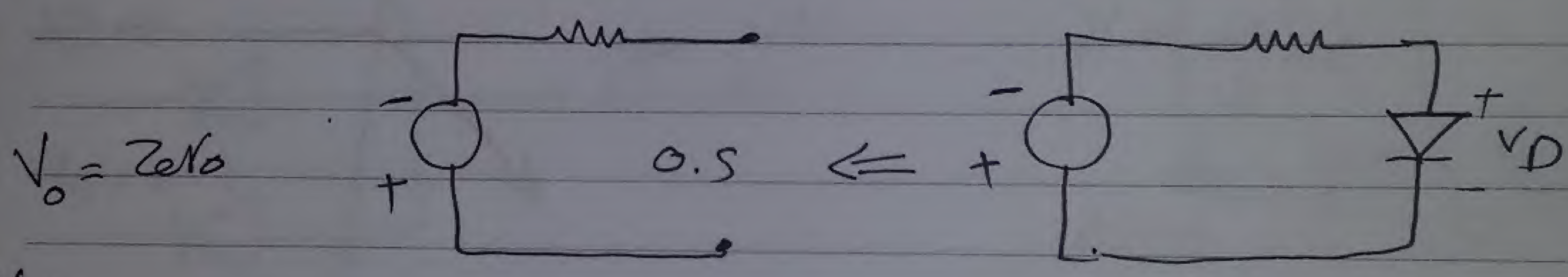


# \* Application


- 1) Rectification
- 2) NOR/OR logic gates
- 3) Resistor Diode circuits

$V_D = 0$

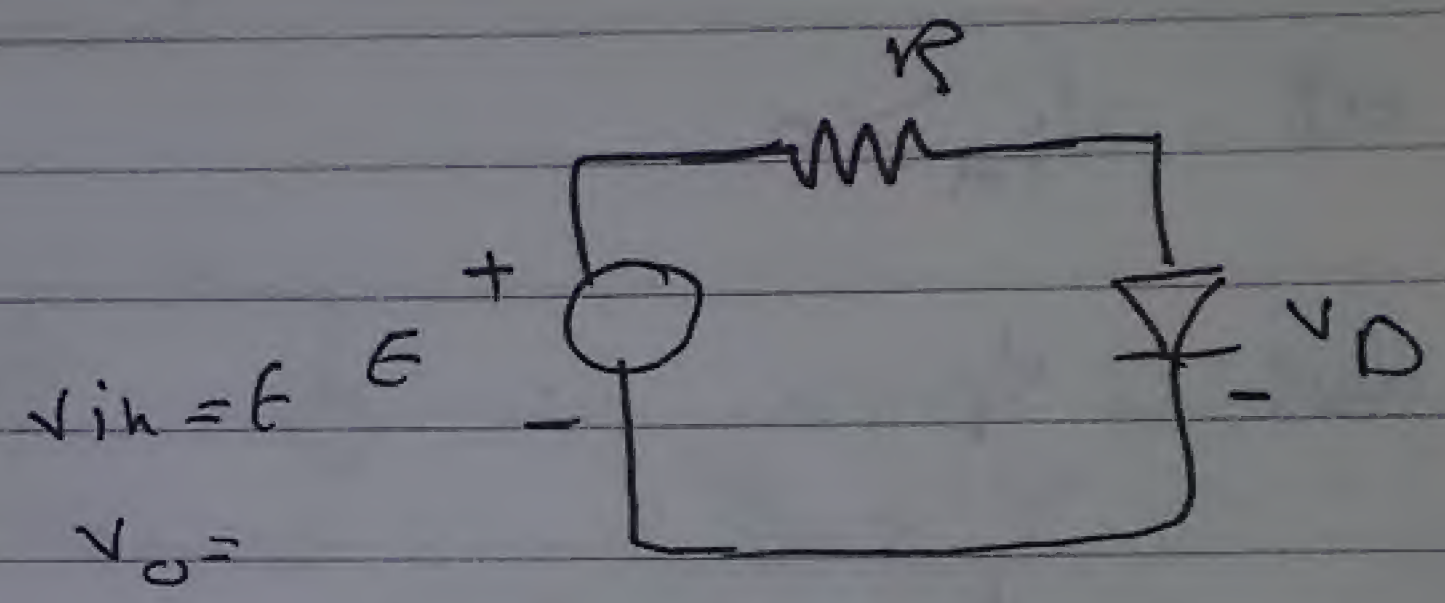

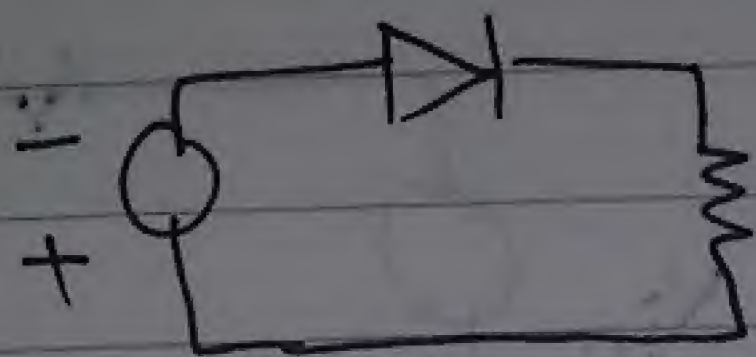if  $V_D \uparrow \Rightarrow V_{out} \downarrow$






$$E = V_p + I R$$

$$E = V_p + V_o$$
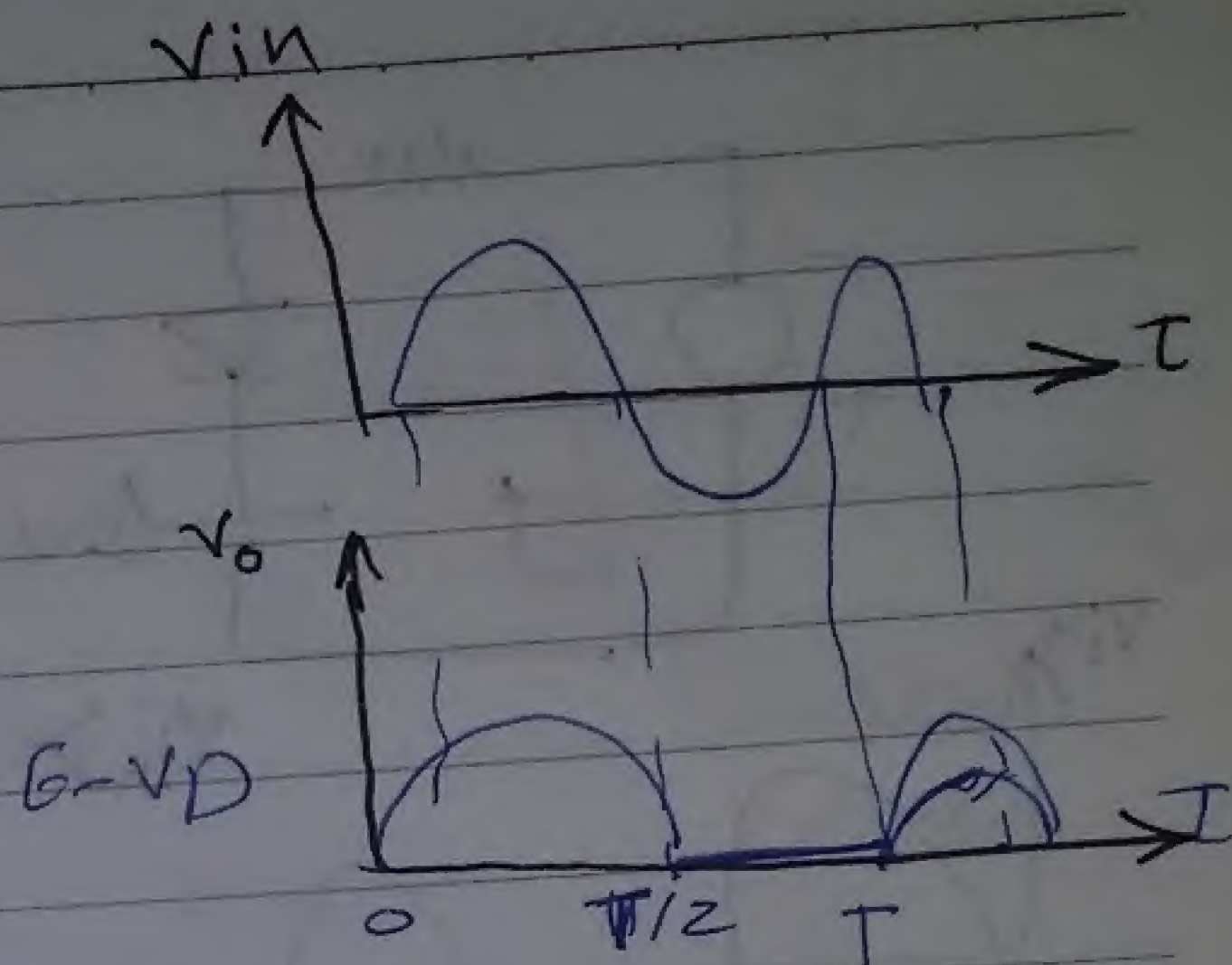
$$E = V_o \quad \text{at } V_p = 0 \quad \text{Ideal}$$



Half wave Rectifier

$$V_{in} = V_p \cos \omega t \quad \omega =$$

$$V_o = V_p \cos \omega t \quad 0 < t < \frac{T}{2} \quad \text{Complete cycle}$$

$$V_o = 0$$

$$\Rightarrow \text{but average} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T/2} V_{out}(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T/2} V_p \cos \omega t$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{V_p}{\omega T} (\sin \omega t) \Big|_0^{T/2} \Rightarrow$$





$$V_{out} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T/2} V_p \sin \omega t = \frac{V_p}{\omega T} (\cos \omega t) \Big|_0^{T/2}$$

$$V_{ave} = 0.318 V_p = 30\%$$


المتوسط هو 30% من القيمة القصوى

AC غير متقطعة 30% فقط




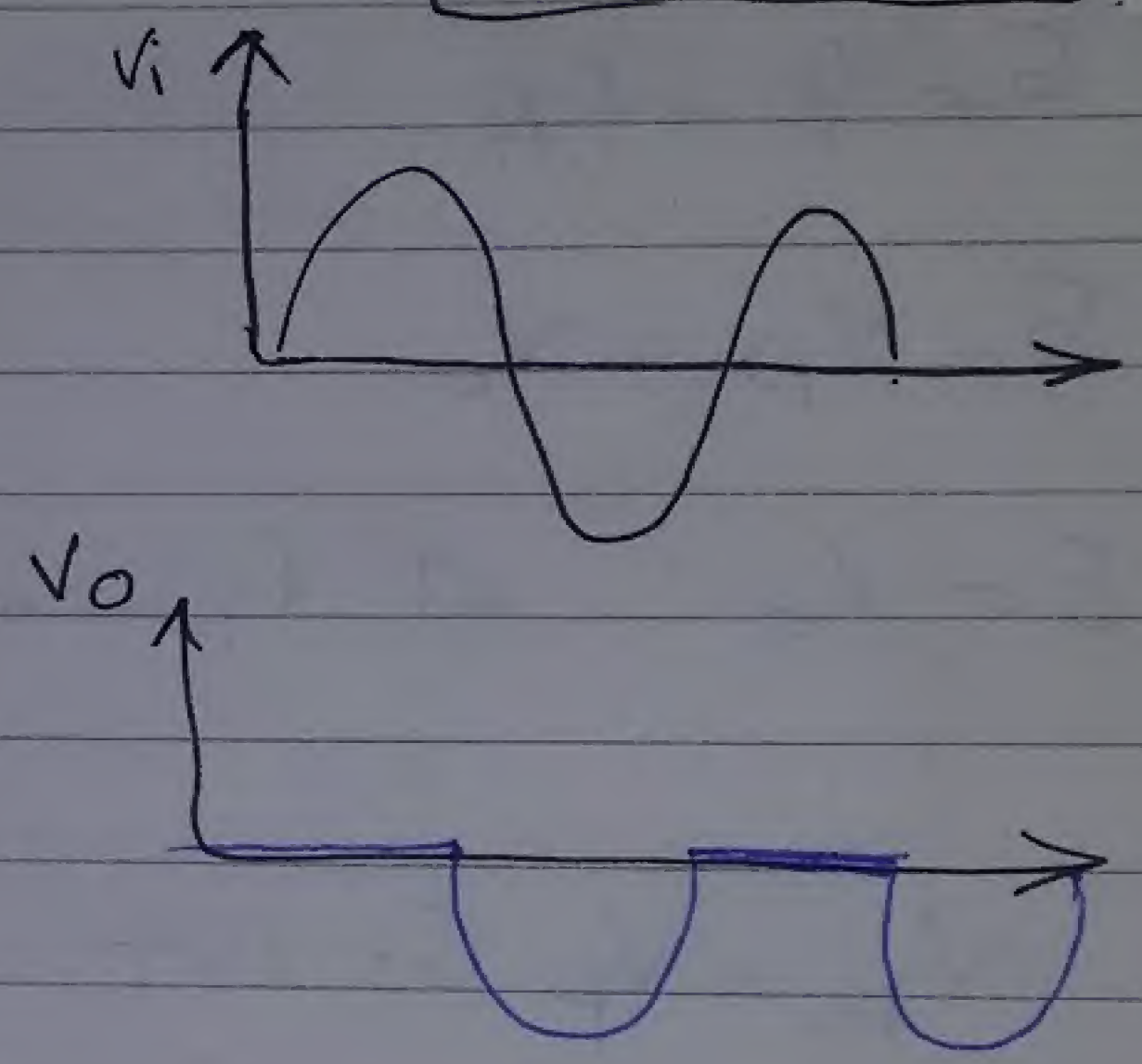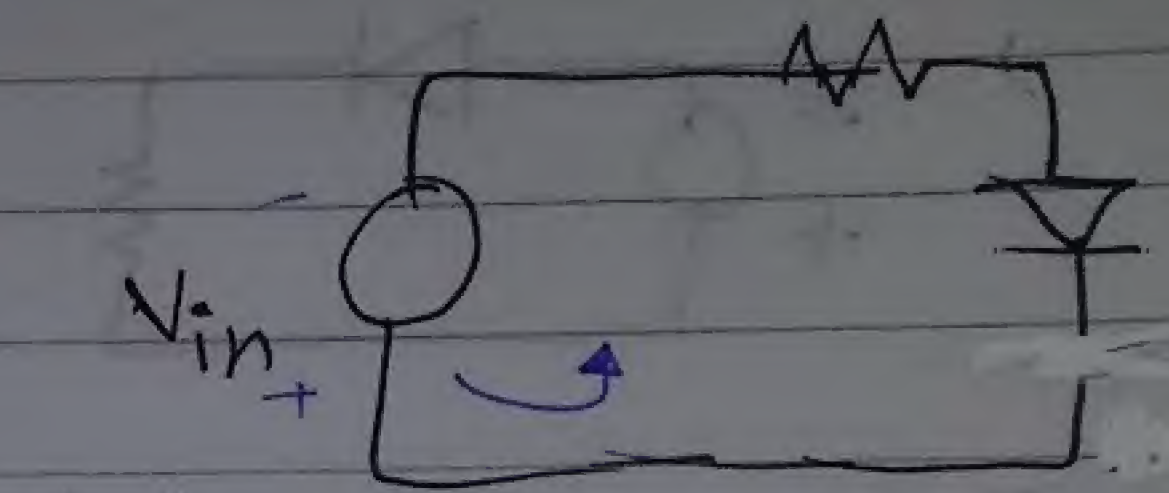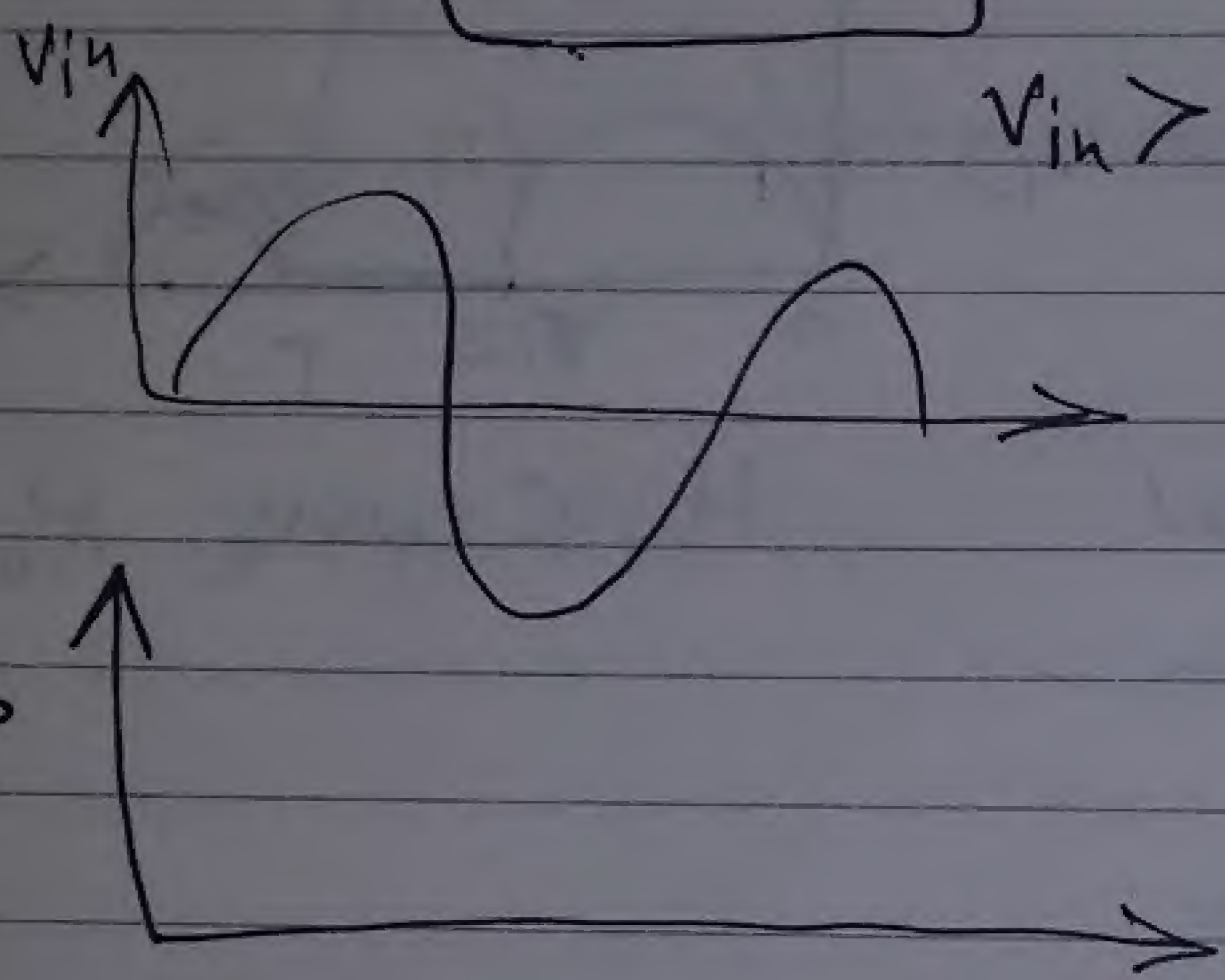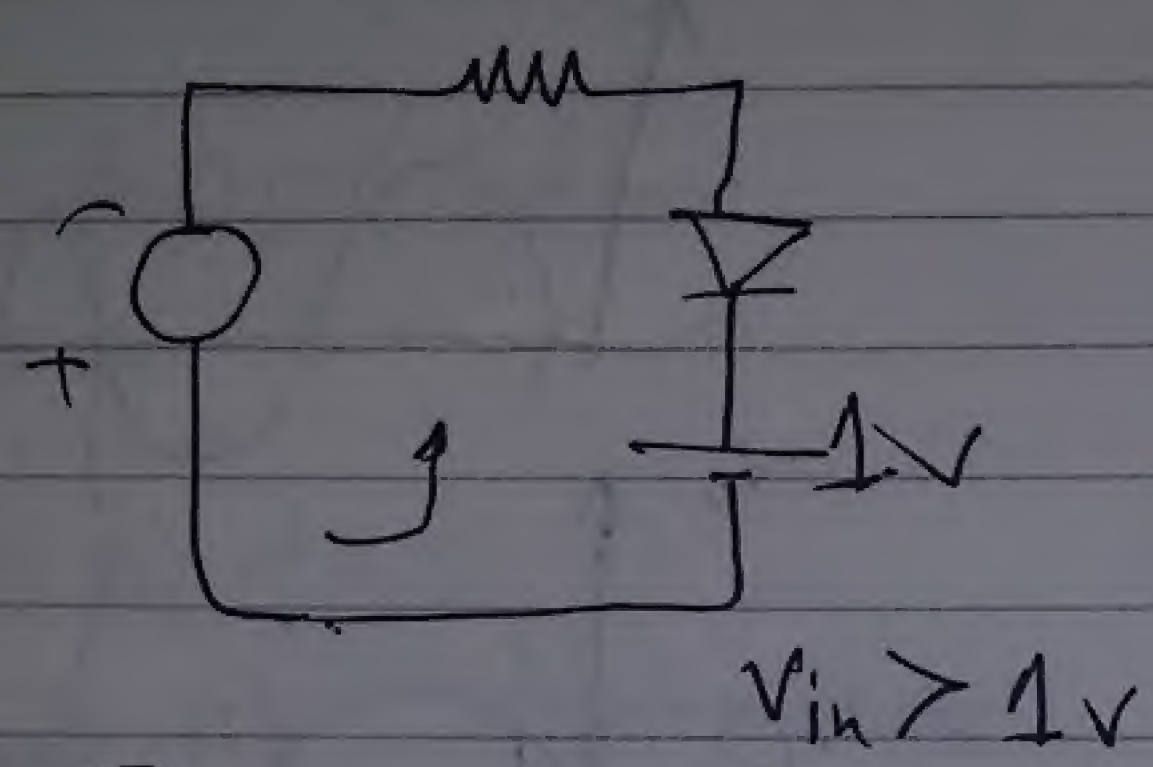

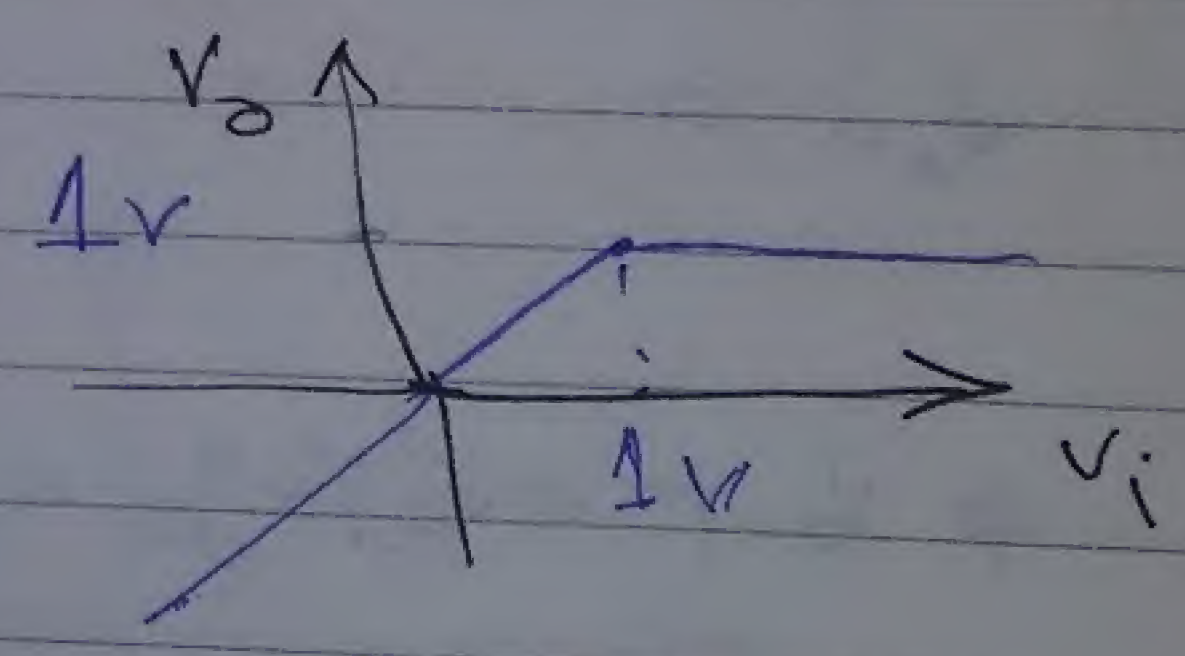الطائرة  
 ١٦٤ قط بطارية ١ فولت . متى متوصل الا بباركوه  $V_{in} < 1V$






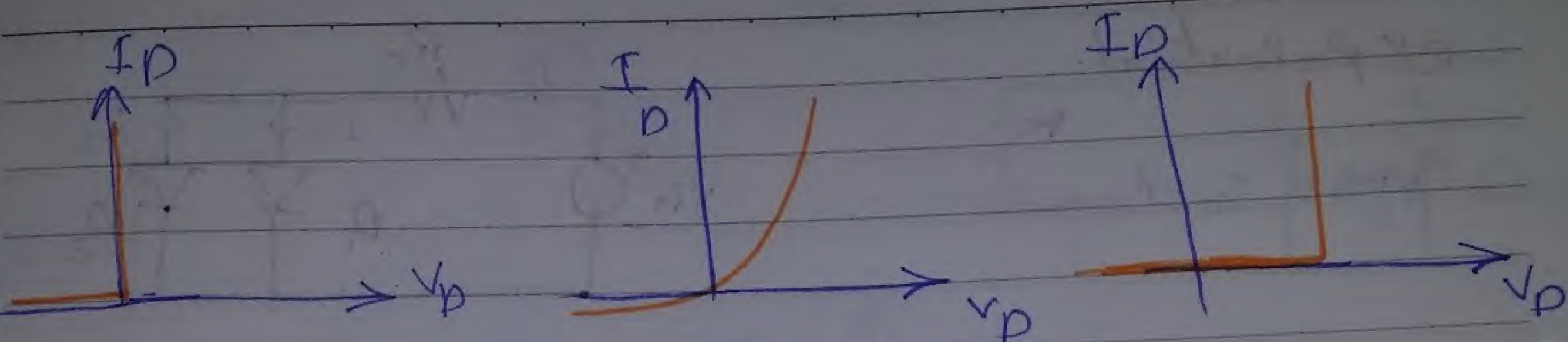


ideal

exponential


Constant  
voltage.

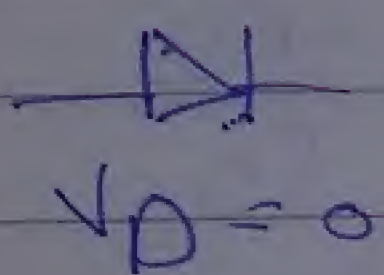

$$I_D = I_S e^{V_D/kT}$$

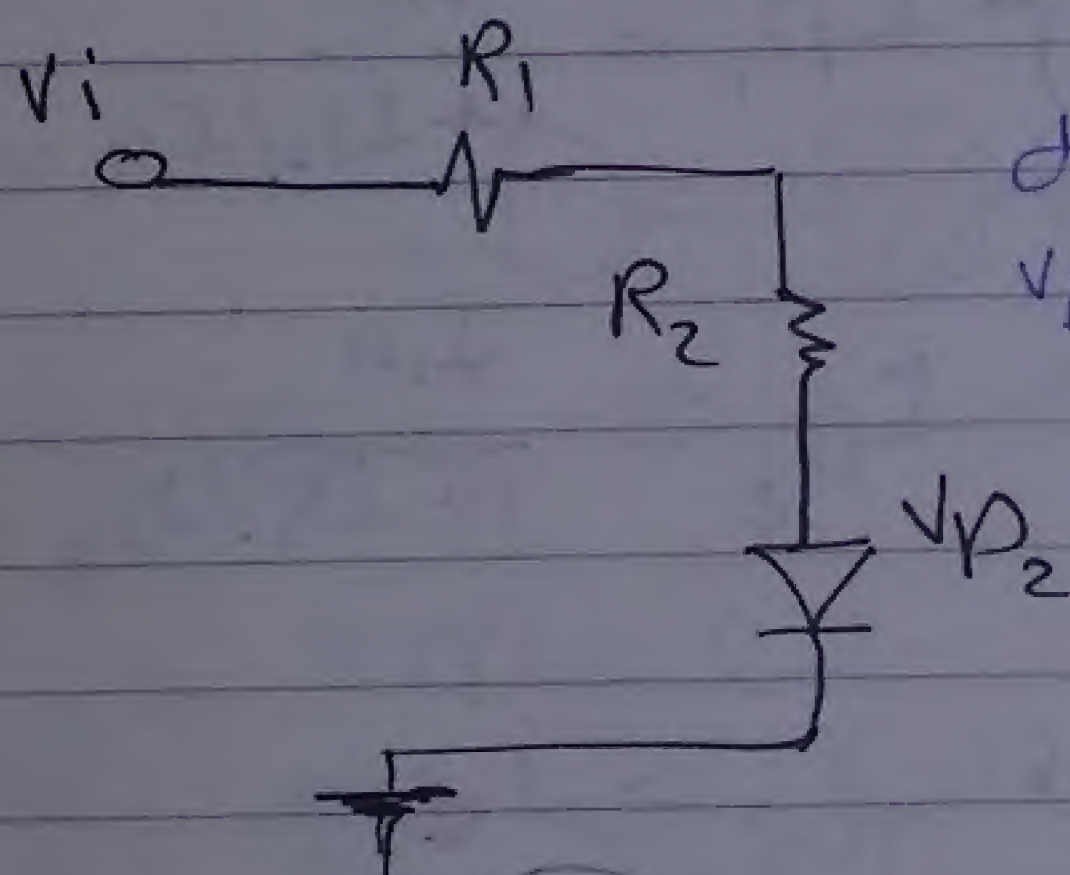

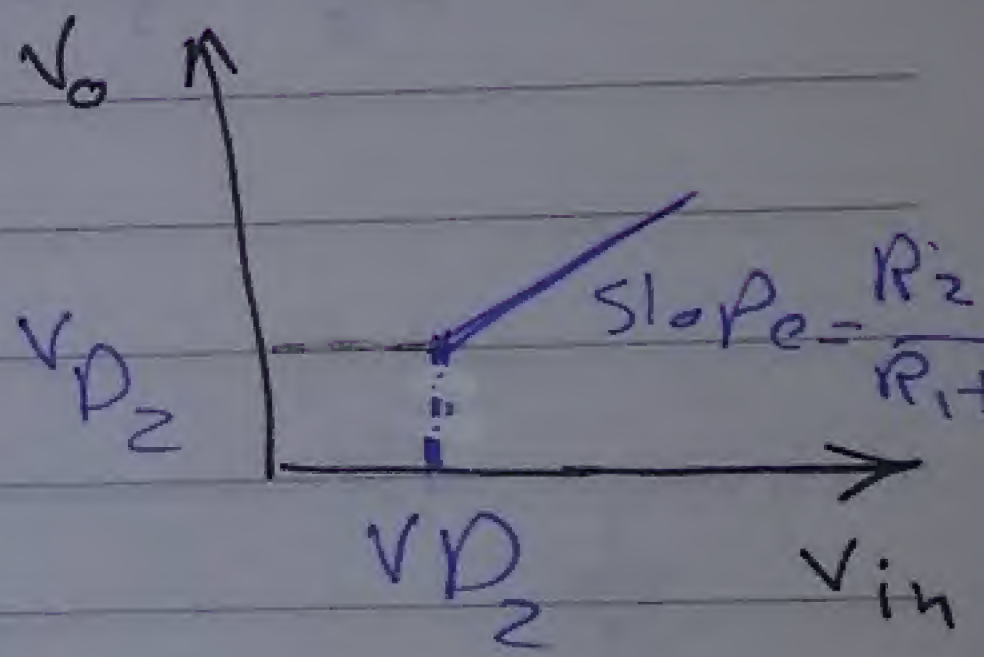$V_{D2} < V_{in} \sim \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$




$$V_{out} = V_{in} * \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{V_{in} - V_0}{R_1} = \frac{V_0 - V_D}{R_2}$$

$$V_{out} = \frac{\frac{R_2}{R_1} V_{in} + V_{D2}}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$



exponential.

Cross Section

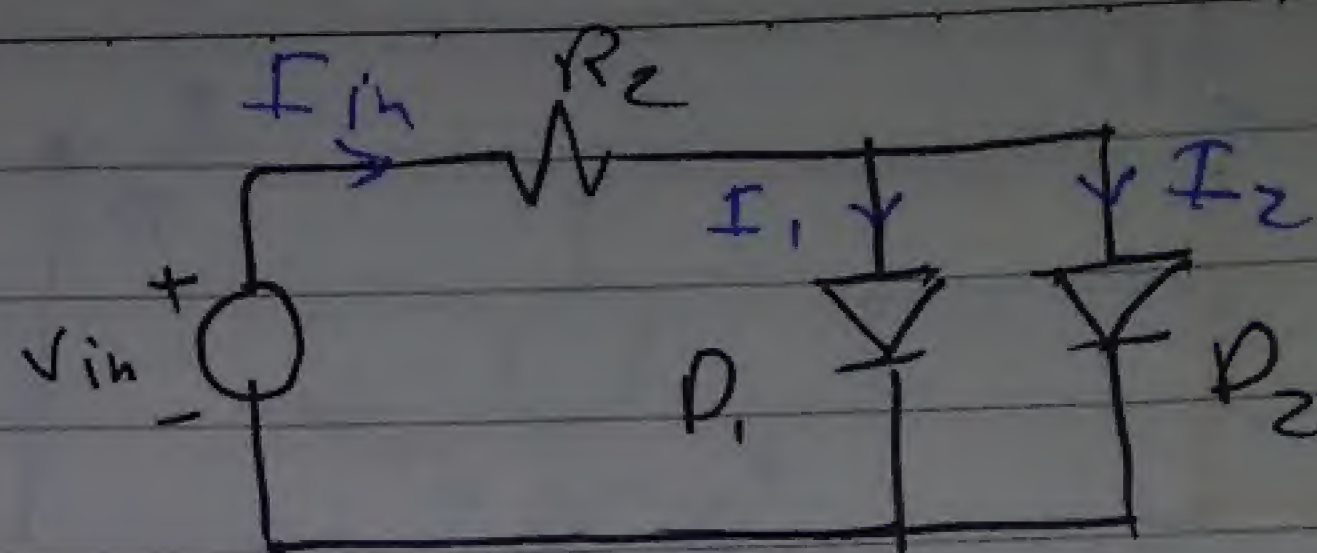

$$\Rightarrow I_{in} = I_{D_1} + I_{D_2}$$

$$V_{D_1} = V_T \ln \frac{I_{D_1}}{I_{S_1}}$$

$$V_{D_2} = V_T \ln \frac{I_{D_2}}{I_{S_2}}$$

$$\frac{I_{D_1}}{I_{S_1}} = \frac{I_{D_2}}{I_{S_2}}$$

Cross Section

$$\begin{cases} I_{D_1} = \frac{I_{in}}{1 + I_{S_2}/I_{S_1}} \\ I_{D_2} = \frac{I_{in}}{1 + I_{S_1}/I_{S_2}} \end{cases}$$

$$I_{S_1} = I_{S_2}$$



Solusi Cross //  $I_{S_1} = I_{S_2}$

$$\therefore I_{D_1} = \frac{I_{in}}{1+1} = \frac{I_{in}}{2}$$


$$I_{D_2} = \frac{I_{in}}{2}$$


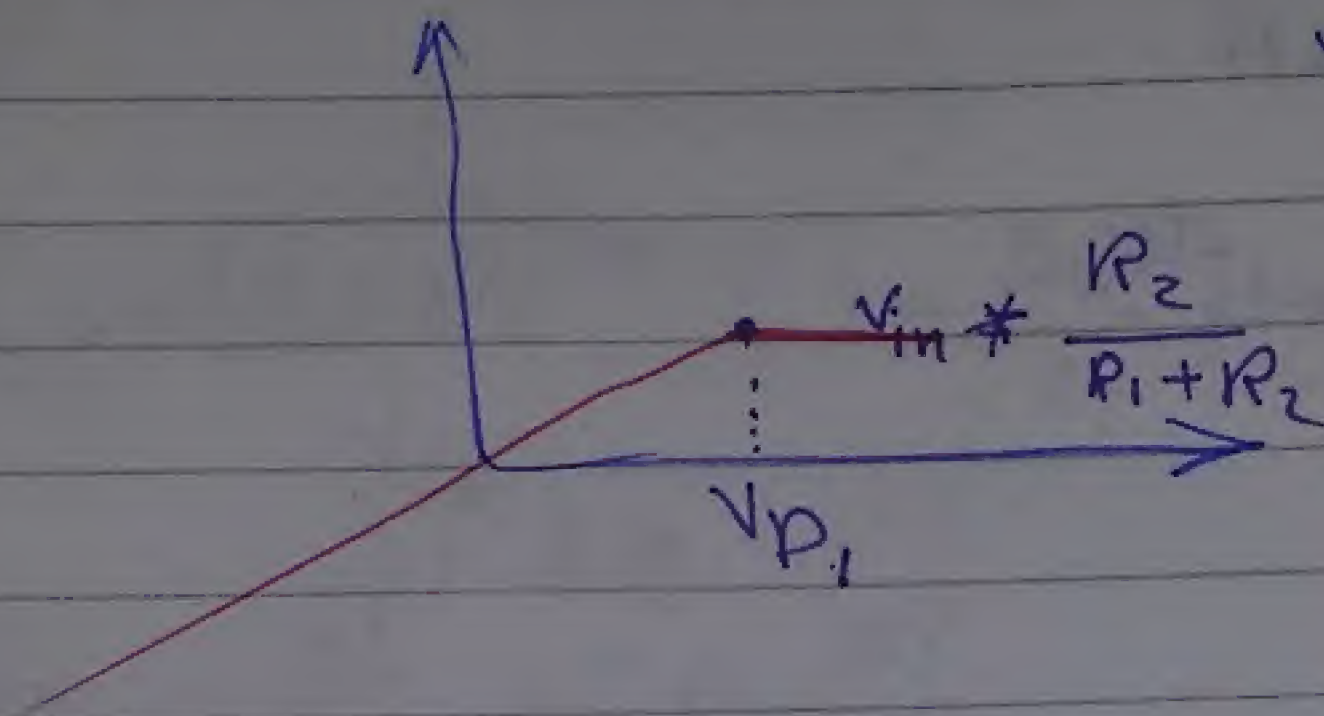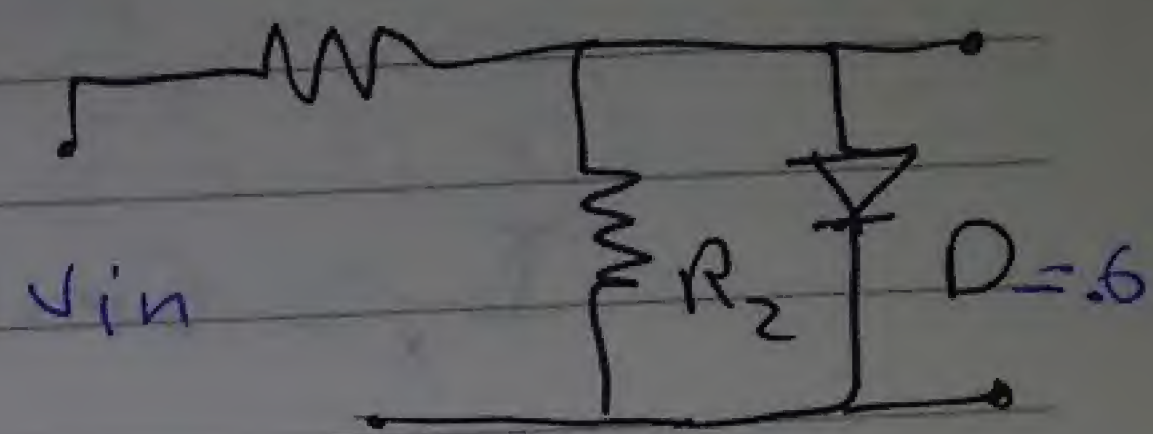
$$V_{D0} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



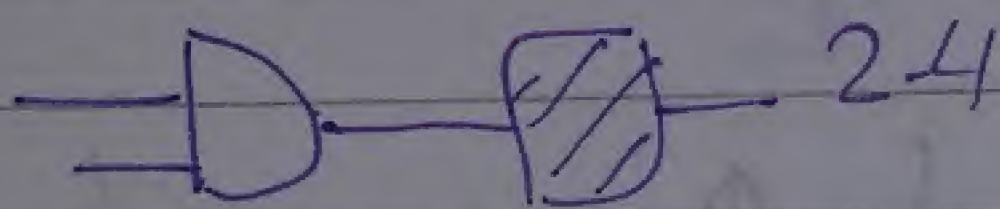2.4  $\frac{3V - 2.4V}{100\Omega} = 6\mu A$



$$V_D = 0.8$$


$$\therefore 3V_D = 2.4$$

$$\Rightarrow \frac{I}{R} = \frac{3 - 2.4}{100} = \frac{0.6}{100} = 6\mu A$$

$$I_x = I_s \exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)$$

$$\Rightarrow V_D = 0.8$$

$$V_T = 26mV$$

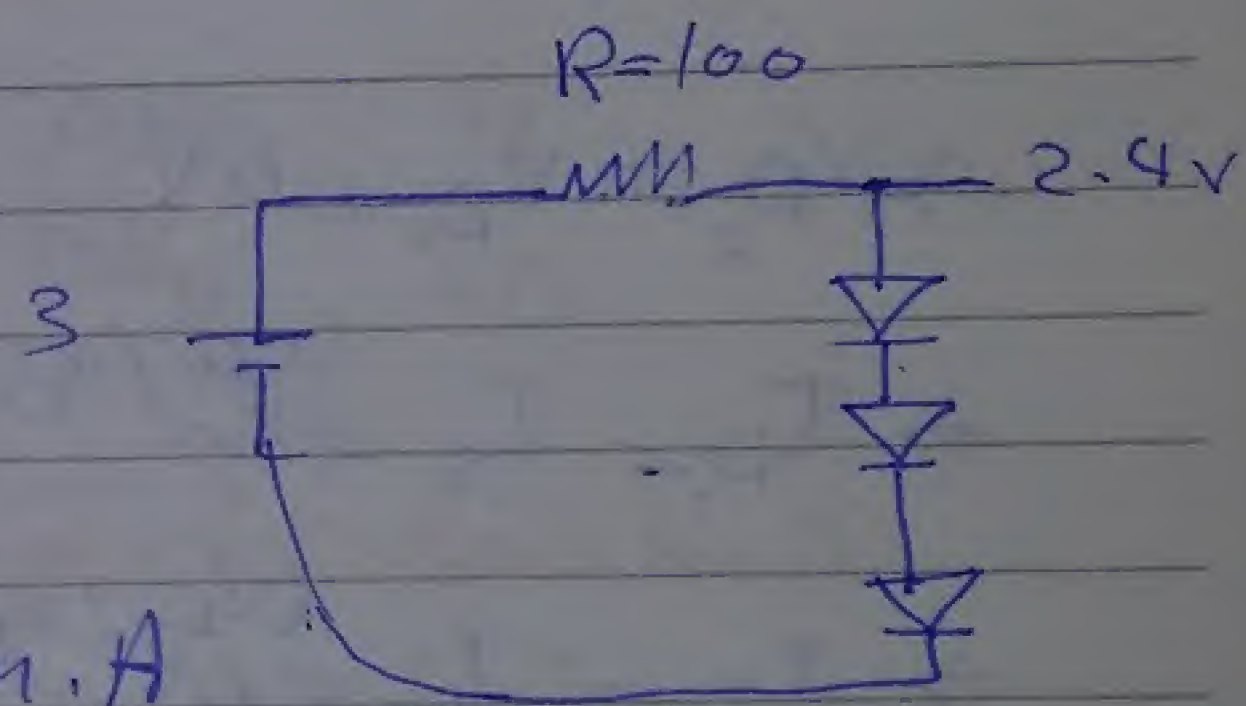



$$I_x = 6 \text{ mA}$$

$$I_s = 2.6 \times 10^{-16}$$

دیا گیا ہے کہ  $I_s$  کا  
لدا ہو گا

$$V_D = V_T \ln \frac{I_D}{I_s}$$

لدا ہو گا

$$\Rightarrow V_D = 3 V_T \ln \left( \frac{I_D}{I_s} \right)$$

$$\Rightarrow V_{D2} = V_{D1} + \Delta V$$

$$\Rightarrow I_{D1} = I_s \exp^{(V_{D1}/V_T)}$$



$$\Rightarrow I_{D2} = I_s \exp^{(V_{D2}/V_T)}$$

$$\Rightarrow I_{D2} = I_s \exp^{((V_{D1} + \Delta V)/V_T)}$$

$$\therefore I_{D2} = I_s \exp^{V_{D1}/V_T} \cdot \exp^{(\Delta V/V_T)}$$

$$\Delta V \ll V_T \Rightarrow 26 \text{ mV}$$

$\Rightarrow$  Small signal mode

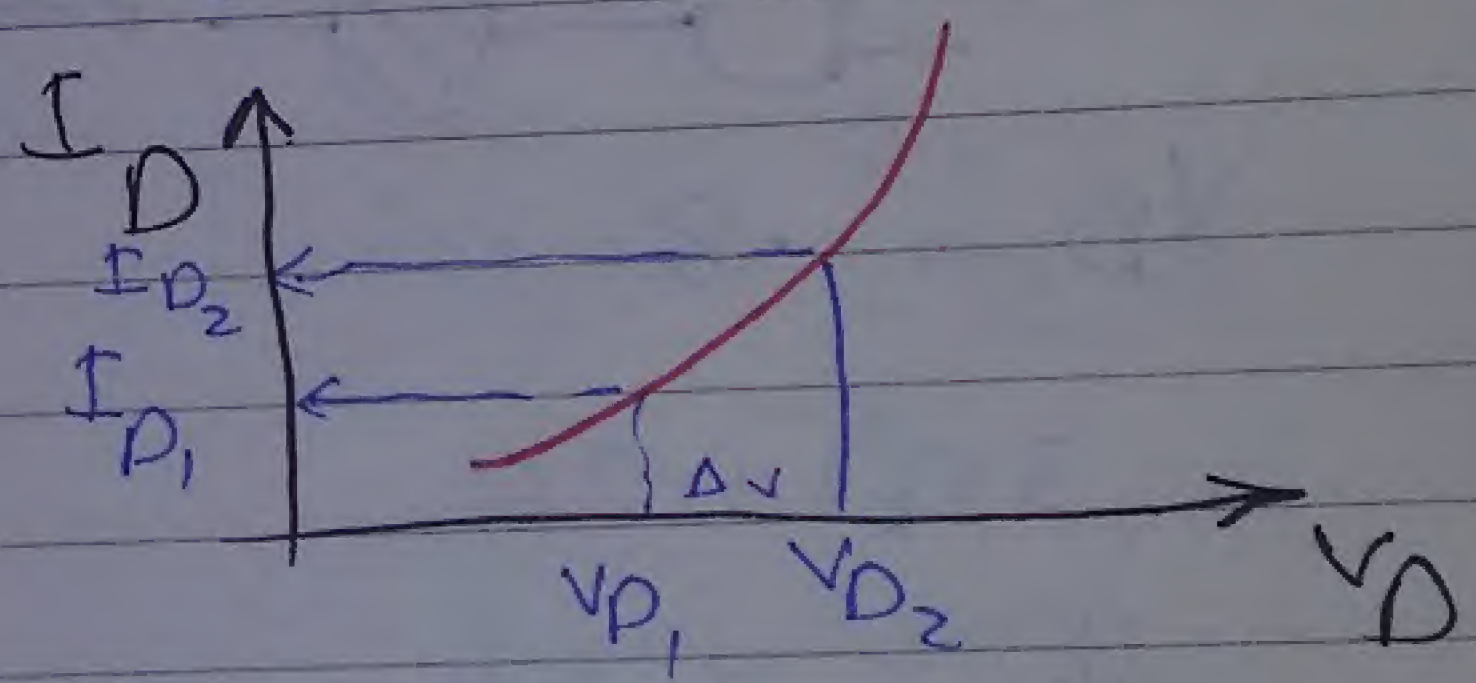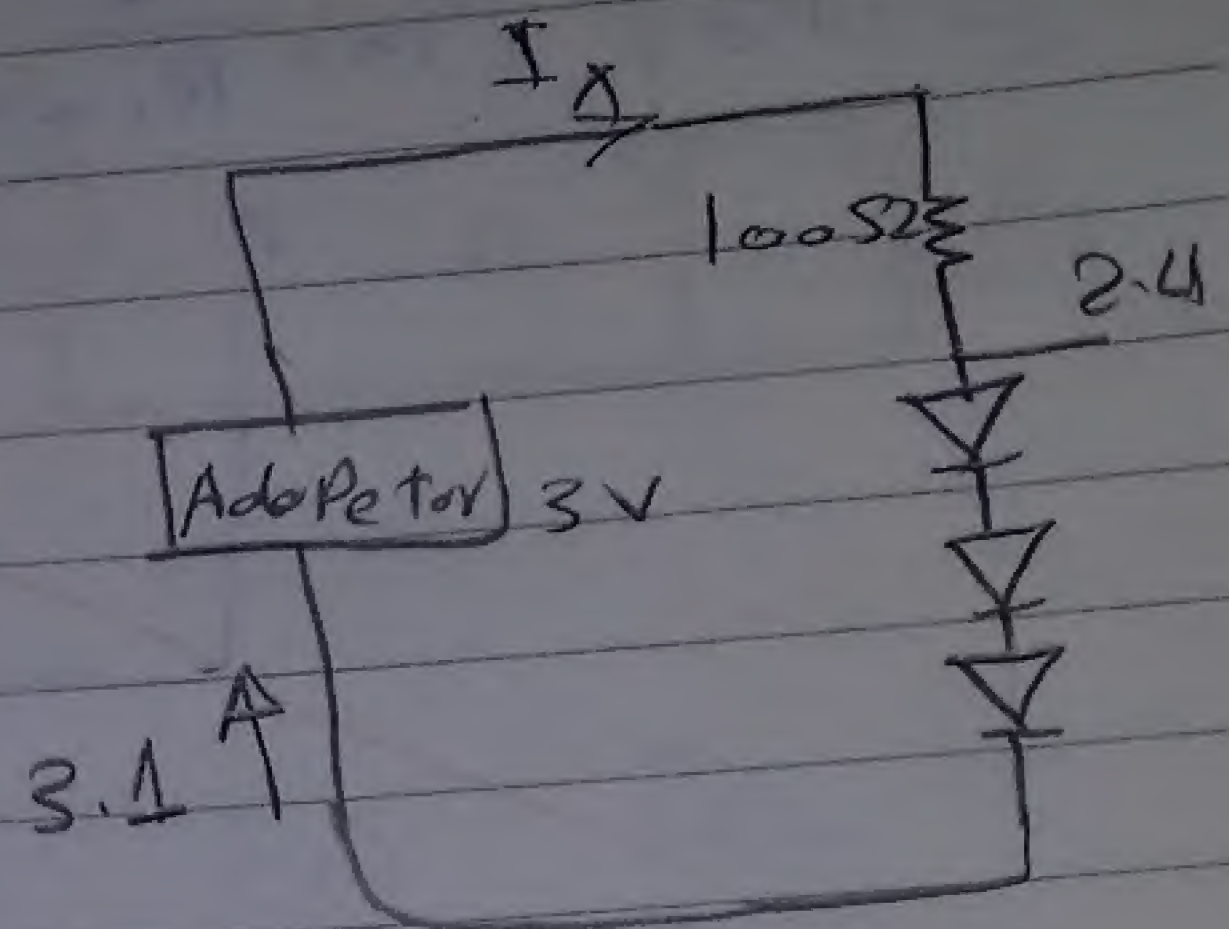



$$\Rightarrow I_{D2} = I_S e^{V_{D1}/V_T} \times e^{\Delta V/V_T}$$

Note

$$e^x = 1 + x$$

$$\therefore I_{D2} = I_S e^{V_{D1}/V_T} \left( 1 + \frac{\Delta V}{V_T} \right)$$

$$I_{D2} = I_{D1} + I_{D1} \frac{\Delta V}{V_T} \quad \therefore I_{D2} - I_{D1} = I_{D1} \frac{\Delta V}{V_T}$$

$$\therefore \Delta I_D = I_{D1} \frac{\Delta V}{V_T}$$

$$\Rightarrow \Delta I_D = \frac{I_D}{V_T} \Delta V_D \quad \Rightarrow \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_T}{I_D}$$


$$\therefore R_D = \frac{V_T}{I_D} \xrightarrow{25\text{ mV}} \Rightarrow \text{Dynamic Resistance.}$$

$I_D \rightarrow 5\text{ mA} \quad R_D = 5\ \Omega$


ex:-  $\Rightarrow I_D = 1\text{ mA}$  Current Changes of  $V_D$  Change by  $1\text{ mV}$
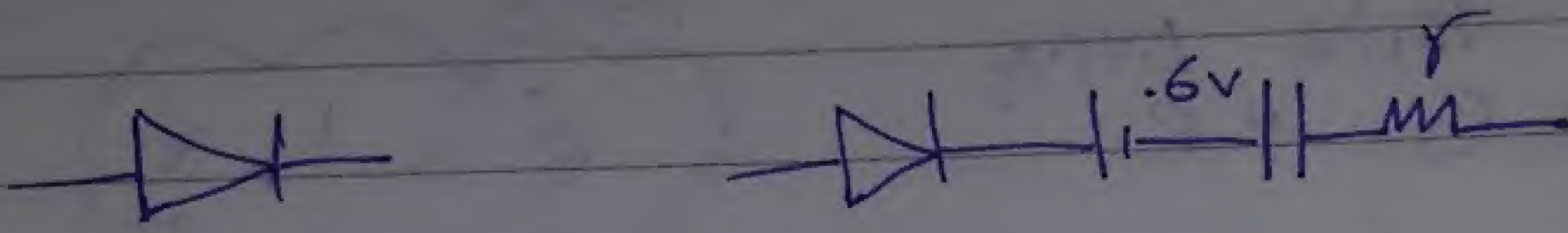
$$\therefore \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_T}{I_D} \quad \Rightarrow \quad \frac{1\text{ mV}}{\Delta I_D} = \frac{26\text{ mV}}{1\text{ mA}}$$






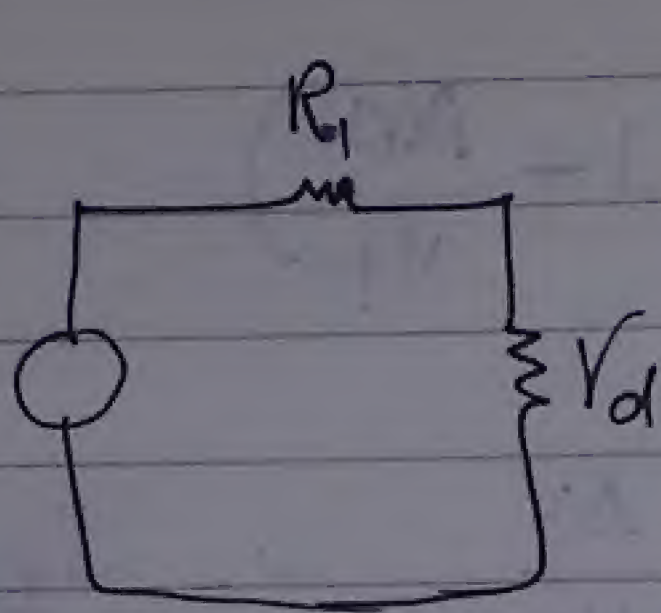
$V_d$  is small signal  
Small signal  
...  
Reference  $\neq 0 = D.C$



$\Leftarrow$

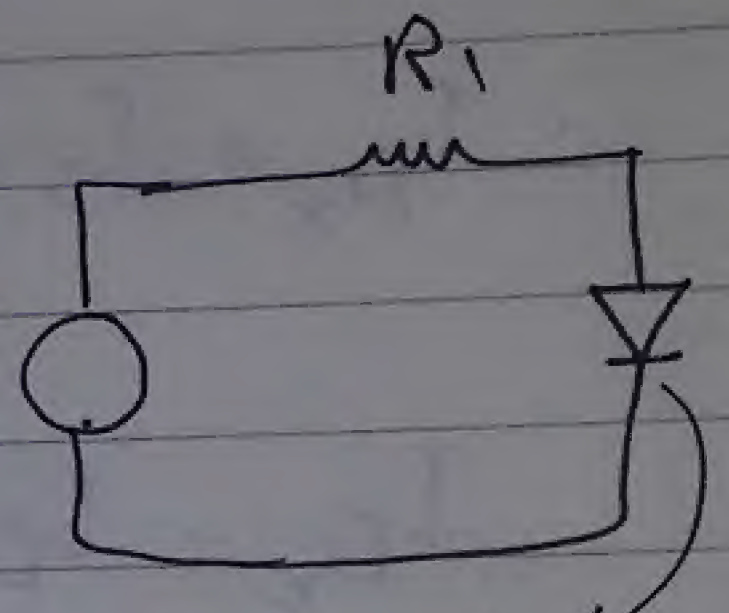

$V_d = \text{Small signal Model}$

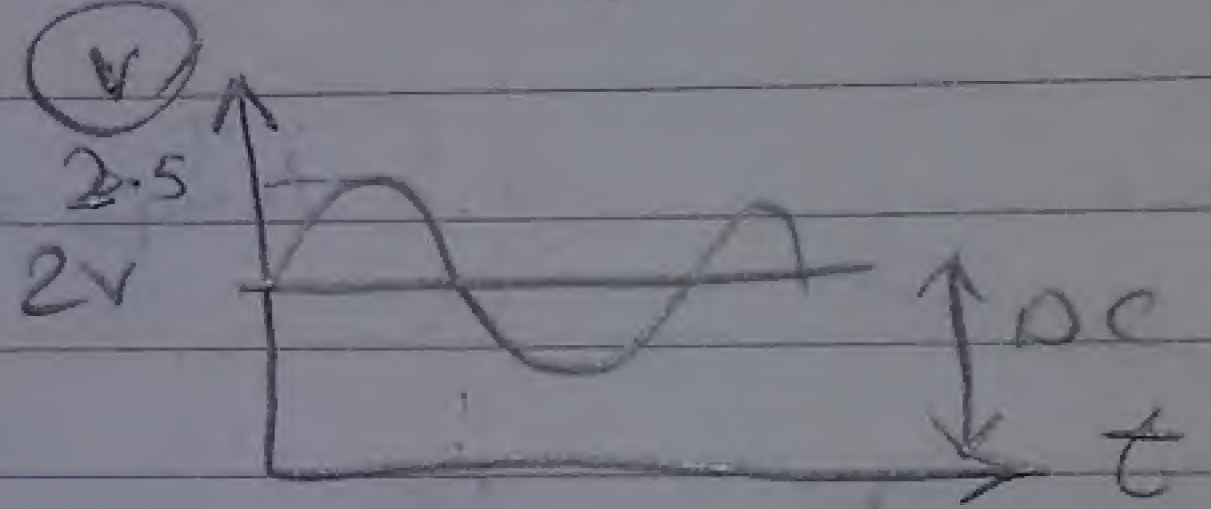

$$V(t) = V_D + V_p \cos \omega t$$

$$\Rightarrow I_0 = I_s \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right)$$

$$\therefore R_d = \frac{V_T}{I_0}$$

$$I_p = (I_0 / V_T) V_p$$

$$I_p = \frac{V_p}{R_d}$$

$$\Rightarrow I_p(t) = I_0 + I_p \cos \omega t$$


$$I_p = I_s \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) + \frac{I_0}{V_T} V_p \cos \omega t$$

تيار الكلي = DC تيار + AC تيار  
 $\leftarrow \text{average}$




## \* Diode Application


### I Half wave

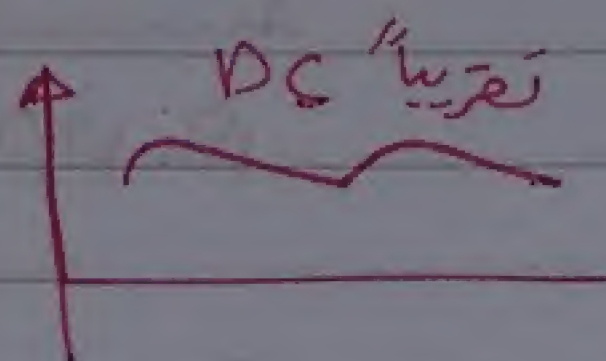

الکے بیچل کے الیکٹ

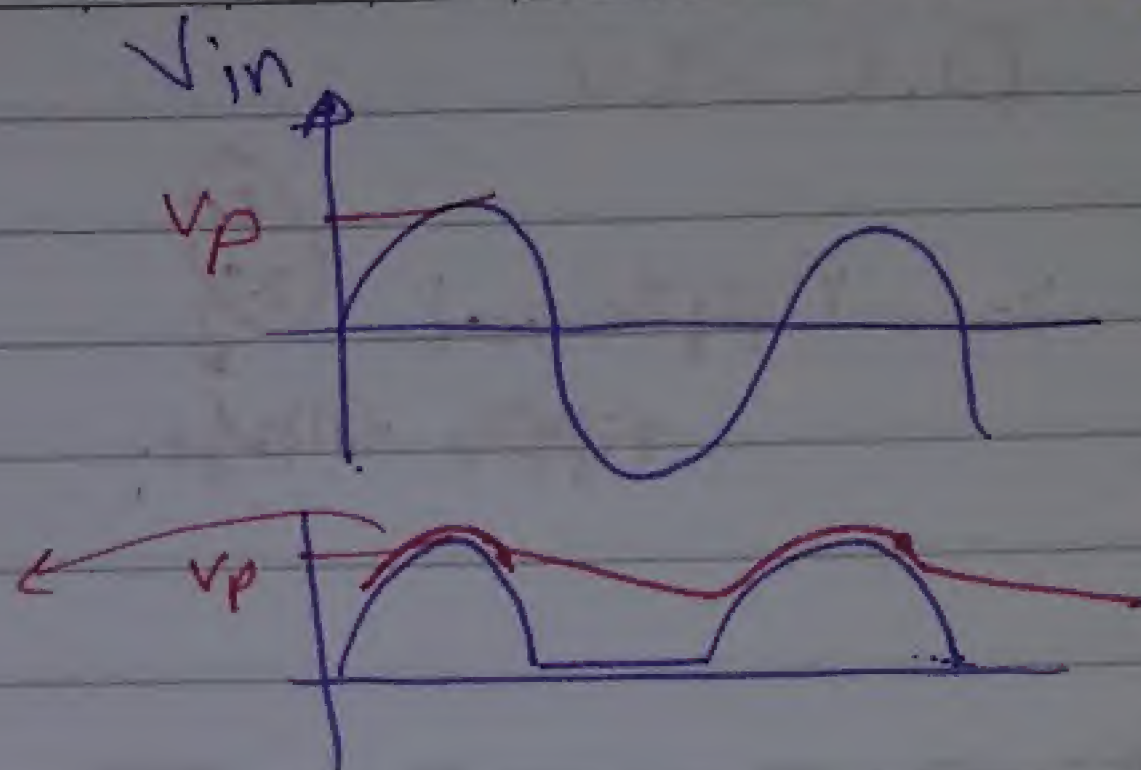

$$V_{DC} = 0.3 V_p$$

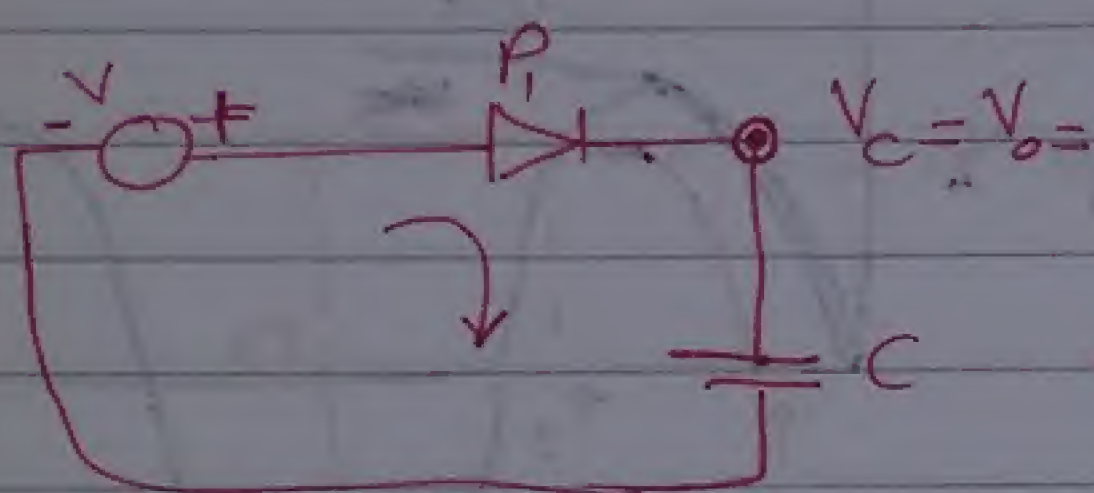

⇒



3 new cases

$$V_{in} = V_c$$

$$V_p = V_c$$

$$\text{at } V_p = 0.6$$


$$\therefore V_p - 0.6 = V_c$$

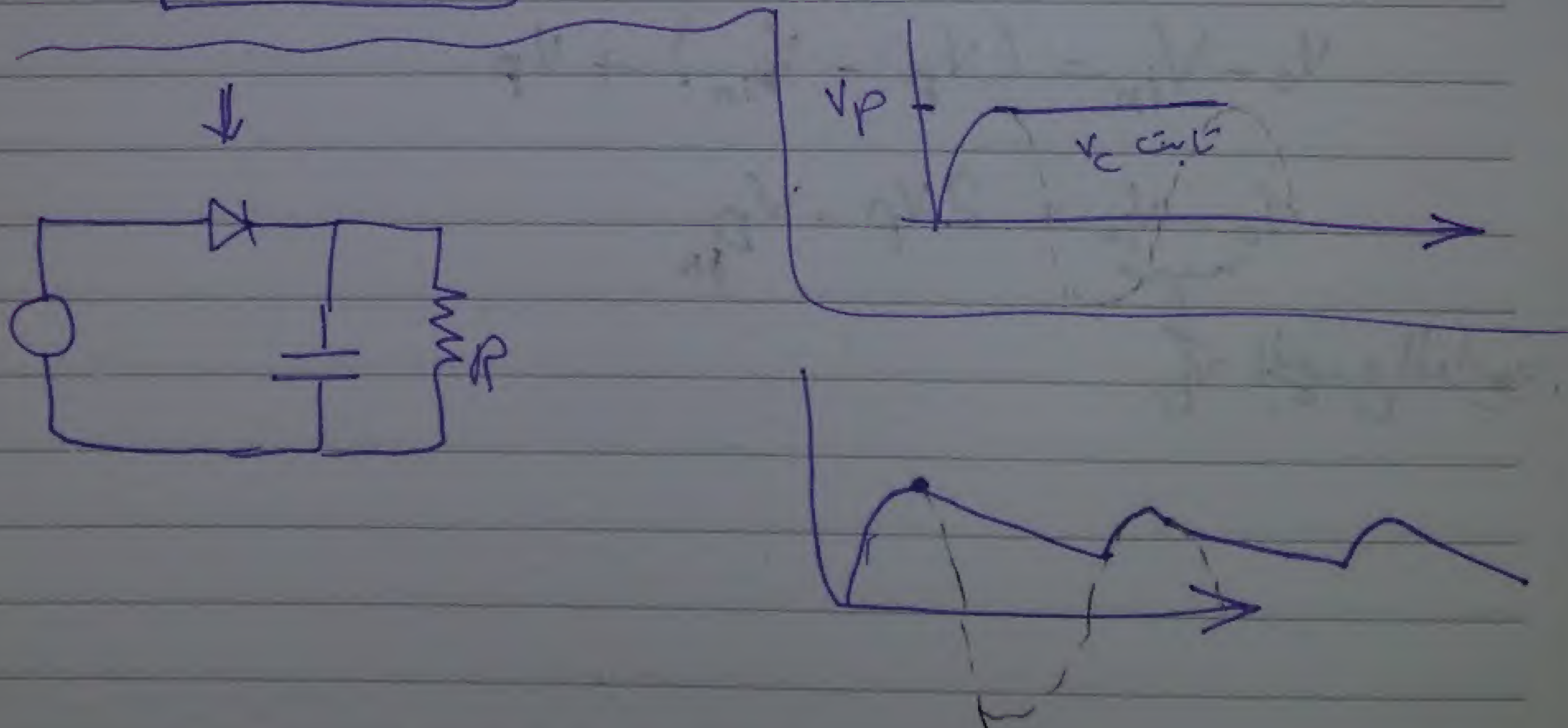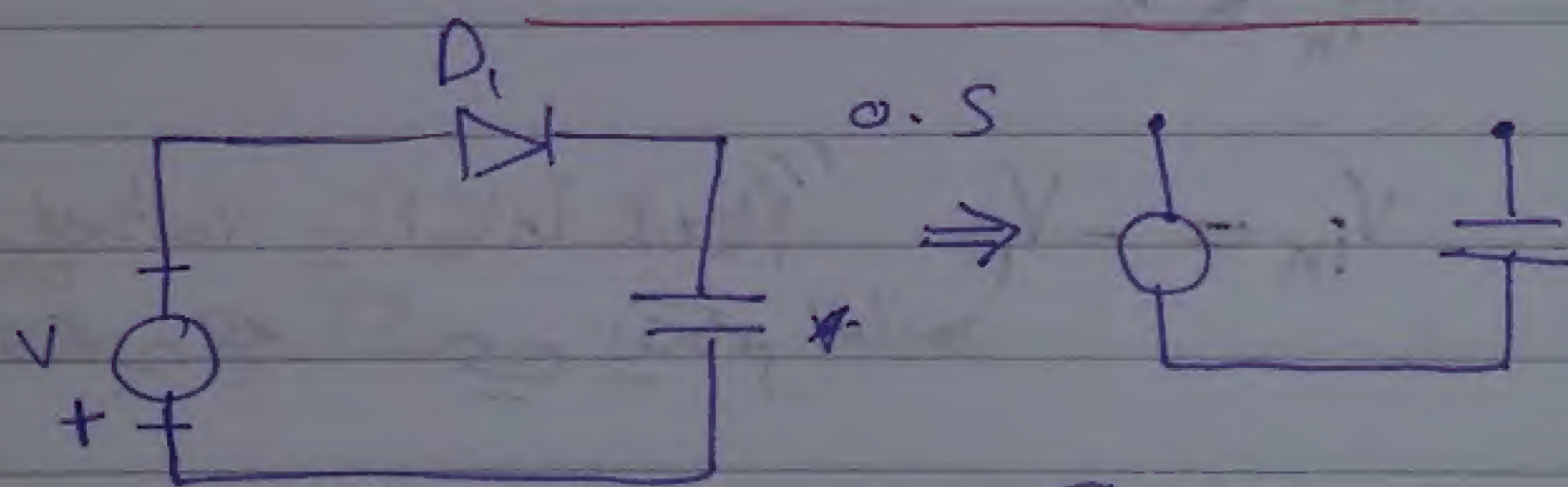




$$D.C = 3V$$
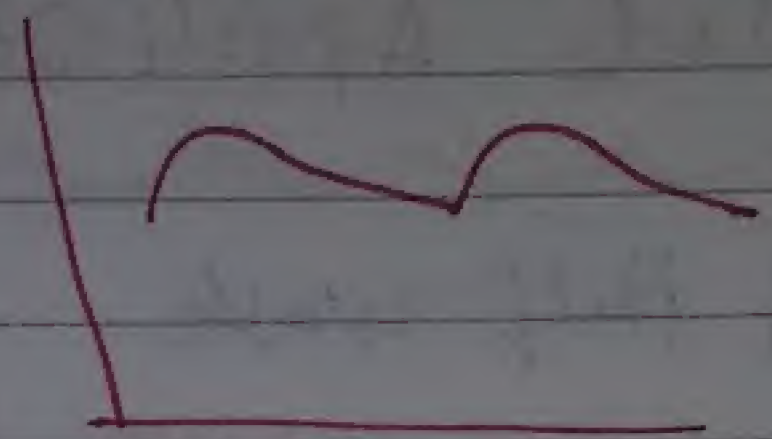
$$\therefore \text{ripple} = 0.1 \begin{matrix} 3.1 \\ 2.9 \end{matrix} \text{ ripple voltage.}$$



Ripple voltage due to

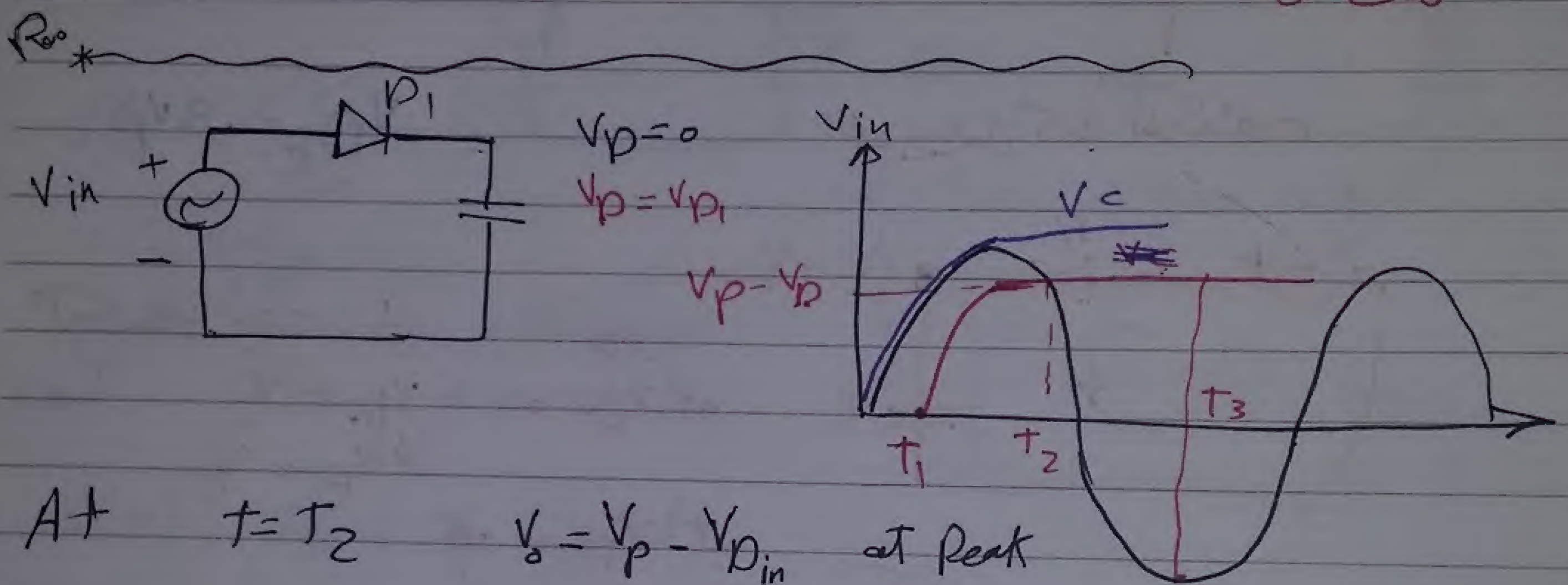

$$\text{At } t = t_2 \quad V_o = V_p - V_{D_{in}} \text{ at Peak}$$

$$\Rightarrow t > t_2 \quad V_{in} < V_o$$

$$\Rightarrow t = t_3 \quad V_{in} = -V_p \text{ "Peak inverse voltage"}$$

في أقصى سعة الجهد العكسي

$$V_o - V_{in} = (V_p - V_{D_{in}}) + V_p$$

$$V_o - V_{in} = 2V_p - V_{D_{in}}$$

الجهد العكسي